

Musterlösungen zur Klausur

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)

und

Rechnerorganisation (TI-2)

am 27. März 2021, 09:00 – 11:00 Uhr

Name:	Vorname:	Matrikelnummer:
Bond	James	007

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)	
Aufgabe 1	11 von 11 Punkten
Aufgabe 2	10 von 10 Punkten
Aufgabe 3	6 von 6 Punkten
Aufgabe 4	10 von 10 Punkten
Aufgabe 5	8 von 8 Punkten

Rechnerorganisation (TI-2)	
Aufgabe 6	9 von 9 Punkten
Aufgabe 7	11 von 11 Punkten
Aufgabe 8	9 von 9 Punkten
Aufgabe 9	12 von 12 Punkten
Aufgabe 10	4 von 4 Punkten

Gesamtpunktzahl:	90 von 90 Punkten
-------------------------	-------------------


Note:	1,0
--------------	------------

Aufgabe 1 *Schaltfunktionen*

(11 Punkte)

1.

4 P.

 

Primimplikanten:

$$A: (\bar{d}\bar{c})$$

$$B : (\bar{c} \bar{b})$$

$$C : (\bar{c} \bar{a})$$

$$E : (c b a)$$

2. Disjunktive Minimalform von $f(d, c, b, a)$:

$$\begin{aligned} f(d, c, b, a) &= B \vee C \vee D \vee E \\ &= \bar{c}\bar{b} \vee \bar{c}\bar{a} \vee \bar{d}b \vee cba \end{aligned}$$

3. Die Schaltfunktion ist unvollständig definiert, da

- Primimplikanten bei vollständig definierten Funktionen aus 2^n Mintermen bestehen. Der Primimplikanten A überdeckt 3 Minterme, d. h. er muss noch eine Freistelle enthalten. ODER
- Primimplikant D ist im Primimplikanten A enthalten. Somit wäre A kein Primimplikant \rightarrow Widerspruch.

4. Kernprimimplikanten: B und C

5. Überdeckungsfunktion:

$$\begin{aligned} \ddot{u}_g &= (A \vee D) BC (A \vee D) (A \vee B) \\ &= (A \vee D) BC (A \vee B) \\ &= (ABC \vee BCD)(A \vee B) \\ &= ABC \vee ABC \vee ABCD \vee BCD \\ &= ABC \vee DBC \end{aligned}$$

Alternativ: A ist zeilendominant gegenüber D. Somit kann D gestrichen werden. Es folgt:


$$\ddot{u}_q = ABC$$

Aufgabe 2 CMOS, Spezielle Bausteine

(10 Punkte)

1.

4 P.

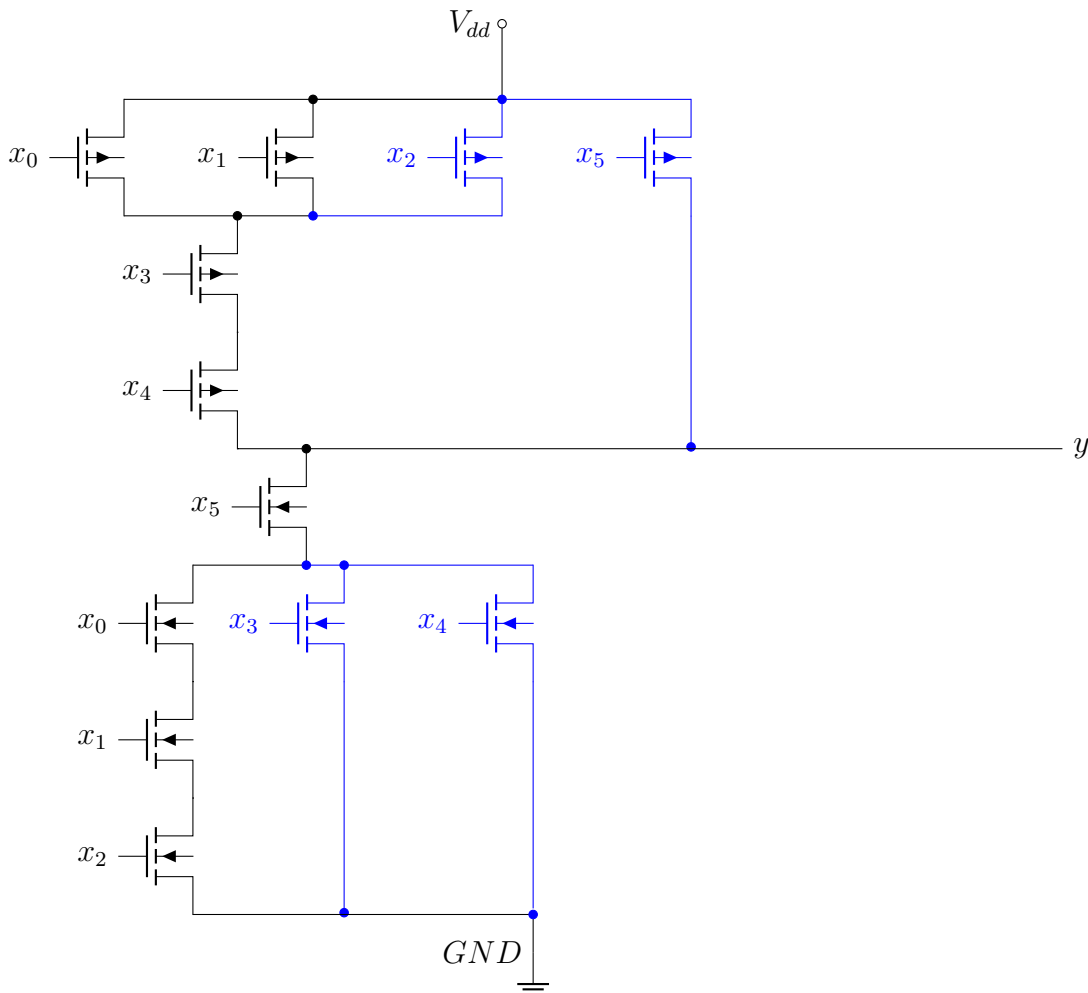

2. Realisierte Schaltfunktion:

2 P.

$$\begin{aligned}
 y &= \overline{x_5 ((x_0 x_1 x_2) \vee x_3 \vee x_4)} \\
 &= \bar{x}_5 \vee \bar{x}_0 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4
 \end{aligned}$$


3. Unterschied zwischen Halbaddierer und Volladdierer:

1 P.

Ein Volladdierer berücksichtigt den Übertrag der vorhergehenden Stellen, deshalb besitzt er, zusätzlich zu den zwei Eingänge für die zu addierenden Dualziffern, einen Eingang für den Übertrag.

4. Schaltbild eines 1-Bit-Volladdierers:

3 P.

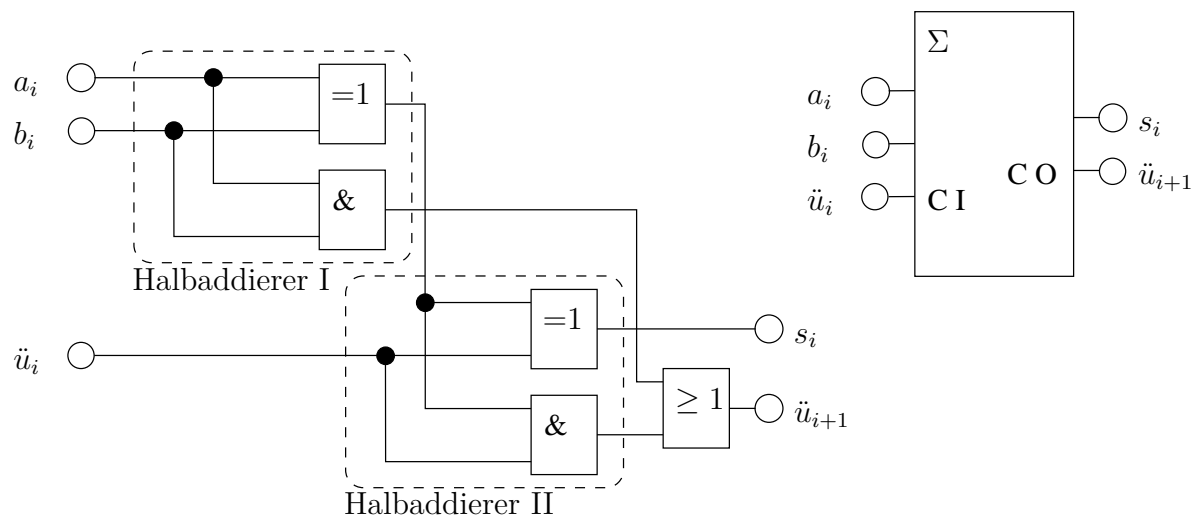


Aufgabe 3 Laufzeiteffekte

(6 Punkte)

1.

2 P.

 
Übergang $(0, 0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 1, 1)$:Übergang mit 3-Variablen-Wechsel $\Rightarrow 3! = 6$ Wege. Alle zugehörigen Folgen der Funktionswerte sind monoton \Rightarrow Übergang ist frei von Funktionshasards.Übergang $(1, 1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 1, 1)$:Übergang mit 3-Variablen-Wechsel $\Rightarrow 3! = 6$ Wege. Es existiert mindestens eine nicht-monotone Folge der Funktionswerte (z.B. $B_{12} \rightarrow B_{14} \rightarrow B_6 \rightarrow B_7$) \Rightarrow Übergang ist mit einem statischen 1-Funktionshasard behaftet.

2. Strukturhasardfreie Realisierung:

4 P.

Disjunktion aller Primimplikanten oder Konjunktion aller Primimplikate (Satz von Eichelberger)
 
$$f(d, c, b, a) = d c \vee d b \vee b a \vee c a$$




Aufgabe 4 *Schaltwerke*

(10 Punkte)

1. Automatengraph:

2 P.

 

Anzahl der erforderlichen Flipflops: 2

2. Kodierte Ablaufabelle:

3 P.

Eingabe	Zustand		Folgezustand		Ausgang		FF-Ansteuersignale	
x^t	q_1^t	q_0^t	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}	y_1^t	y_0^t	T_1^t	T_0^t
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0	1

3. Ansteuerfunktionen der Flipflops:


2 P.

$$\begin{aligned}
 T_1 &= \bar{x} \bar{q}_1 q_0 \vee \bar{x} q_1 q_0 \vee x \bar{q}_1 \bar{q}_0 \vee x q_1 \bar{q}_0 \\
 &= \bar{x} (\bar{q}_1 q_0 \vee q_1 q_0) \vee x (\bar{q}_1 \bar{q}_0 \vee q_1 \bar{q}_0) \\
 &= \bar{x} (q_0 (\bar{q}_1 \vee q_1)) \vee x (\bar{q}_0 (\bar{q}_1 \vee q_1)) \\
 &= \bar{x} q_0 \vee x \bar{q}_0
 \end{aligned}$$

$$T_0 = 1$$

4. Schaltung des Schaltwerks:

3 P.

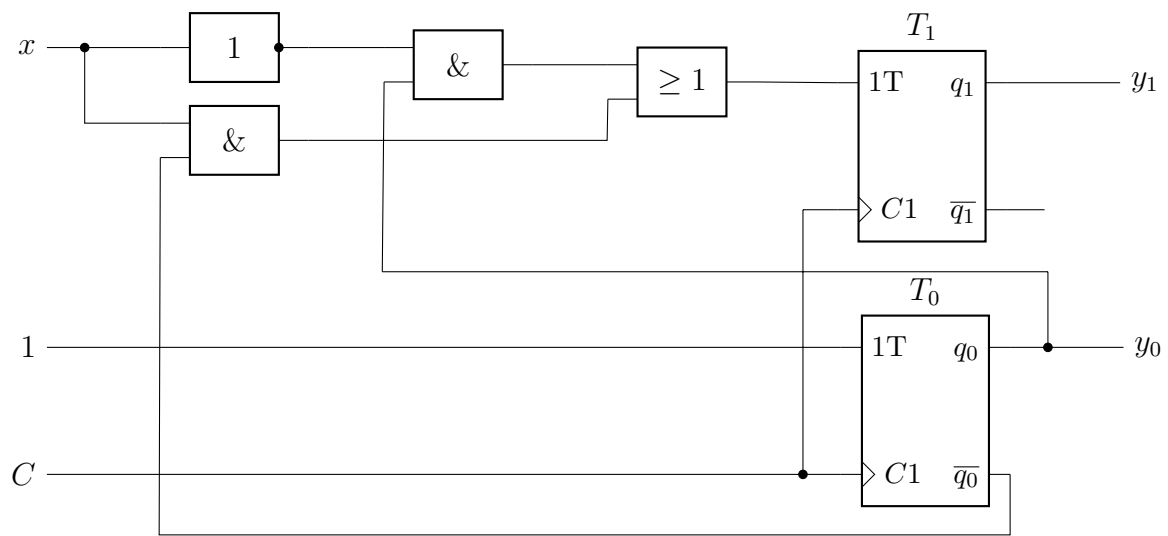

Aufgabe 5 *Rechnerarithmetik & Codes*

(8 Punkte)

3 P.

1. $2021_{10} = 111\ 1110\ 0101_2$

- 32-Bit Zweierkomplement-Format:

$$0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0111\ 1110\ 0101$$

- 32-Bit IEEE-754-Gleitkomma-Format:

$$111\ 1110\ 0101_2 = 1,11\ 1110\ 0101 \cdot 2^{10}$$

$$Exp = 10 \Rightarrow Char = Exp + 127 = 137_{10} = 1000\ 1001_2$$

31	30	23	22	0
0	1000	1001	1111 1001 0100 0000 ...	000

2. Datenwörter:

3 P.

Position	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	m_7	m_6	m_5	k_4	m_4	m_3	m_2	k_3	m_1	k_2	k_1
Codewort 1:	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
Codewort 2:	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1

Die Prüfbits lassen sich nach den folgenden Regeln berechnen:

$$k_1 = k_1 \oplus m_1 \oplus m_2 \oplus m_4 \oplus m_5 \oplus m_7$$

$$k_2 = k_2 \oplus m_1 \oplus m_3 \oplus m_4 \oplus m_6 \oplus m_7$$

$$k_3 = k_3 \oplus m_2 \oplus m_3 \oplus m_4$$

$$k_4 = k_4 \oplus m_5 \oplus m_6 \oplus m_7$$

- Codewort 1: $1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \Rightarrow k_4\ k_3\ k_2\ k_1 = 1\ 1\ 0\ 0 \Rightarrow$ Es liegt angeblich ein Ein-Bit-Fehler an Position 12 vor. Es gibt aber keine Position 12 \Rightarrow es liegt ein Mehrbit-Fehler vor \Rightarrow Datenwort 1 kann nicht ermittelt werden.
- Codewort 2: $0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \Rightarrow k_4\ k_3\ k_2\ k_1 = 0\ 0\ 1\ 0 \Rightarrow$ Es liegt ein Fehler an der 2. Position vor \Rightarrow Datenwort 2 = $0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0$.

Aufgabe 6 *Die Programmiersprache C* (9 Punkte)

1. (a) Ausgabe:

1 P.

C-Teil - 1: Ausgabe lautet 18

(b) Ausgabe:

1 P.

C-Teil - 2: Ausgabe lautet 3

(c) Ausgabe:

2 P.

C-Teil - 3: Ausgabe lautet 50

(d) Ausgabe:

3 P.

C-Teil - 4: Ausgabe lautet MhjqpProzessor

2. Der Codeausschnitt konvertiert die Bitrepräsentation von z im IEEE-Format zu einem long. Dabei wird nicht die Zahl an sich konvertiert sondern lediglich die Bits:
Beispiel ist nicht gefordert.

2 P.

$$y = 1234.0_{10} = 0x449a4000 \quad \Bigg| \quad i = 0x449a4000 = 1150959616_{10}$$

Normaler Cast von Float nach long sähe so aus:

$$y = 1234.0_{10} = 0x449a4000 \quad \Bigg| \quad i = 1234.0_{10} = 0x4d2$$

Mit dieser Umwandlung ist es möglich zum Beispiel Shift-Operationen auf der Zahl anzuwenden. (Somit sind verschiedene Optimierungen möglich. Ein Beispiel hierfür ist die schnelle Berechnung der Invertierung der Quadratwurzel (https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root))

Aufgabe 7 *MIPS-Assembler*

(11 Punkte)

1. Inhalte der Zielregister:

3 P.

Befehl	Zielregister = (z. B. \$s6 = 0x0000 F00A)
subi \$s1, \$zero, 0x4	\$s1 = 0x0000 0004
sll \$s2, \$s1, 4	\$s2 = 0x0000 0040
slti \$s3, \$s2, 100	\$s3 = 0x0000 0001
lui \$s4, 0x40	\$s4 = 0x0040 0000
xor \$s5, \$s1, \$s4	\$s5 = 0x0040 0004

2. Register- und Speicherinhalte nach der Ausführung:

6 P.

Registersatz		Hauptspeicher	
Register	Inhalt	Adresse	Inhalt
\$t0	0x12	\$0x20	0x10
\$t1	0x18	\$0x24	0x10
\$t2	0x1E	\$0x28	0x12
\$t3	0x24	\$0x2C	0xCF
\$t4	0x10	\$0x30	0x67

3. (a) Little-Endian:

1 P.

Register	Wert = (z. B. 0x0000 F00A)
\$t1	0x0000 0045
\$t2	0x0000 0045

(b) Big-Endian:

1 P.

Register	Wert = (z. B. 0x0000 F00A)
\$t1	0x0000 00AB
\$t2	0xFFFF FFAB

Aufgabe 8 *Pipelining*

(9 Punkte)

1. Datenabhängigkeiten:

- Echte Abhängigkeiten:

3 P.

$$\begin{array}{ll} S_1 \rightarrow S_2 (\$t1) & S_1 \rightarrow S_3 (\$t1) \\ S_2 \rightarrow S_3 (\$t2) & S_2 \rightarrow S_5 (\$t2) \\ S_3 \rightarrow S_4 (\$t3) & S_3 \rightarrow S_5 (\$t3) \end{array}$$

- Gegen-Abhängigkeiten:

1 P.

$$S_2 \rightarrow S_4 (\$t1) \quad S_3 \rightarrow S_4 (\$t1)$$

- Ausgabe- Abhängigkeiten:

1 P.

$$S_1 \rightarrow S_4 (\$t1) \quad S_5 \rightarrow S_6 (\$t4)$$

2. Beseitigung der Datenkonflikte:

4 P.

```

S1:      anfang:  andi $t2, $t1, 1
                NOP
                NOP
S2:      beqz $t2, weiter
                NOP
                NOP
                NOP
S3:      subi $t1, $t1, 1
S4:      j anfang
                NOP
                NOP
                NOP
S5:      weiter: srl  $t1, $t1, 1
S6:      j anfang
                NOP
                NOP
                NOP
S7:      addi $t3, $t0, 1

```

Aufgabe 9 Cache- und Speicherverwaltung (12 Punkte)

1. (a) Blockgröße in Bytes: 4 Bit Byte Offset \Rightarrow Blockgröße = $2^4 = 16$ Byte

1 P.

- (b) Anzahl der Einträge:

1 P.

$$\text{Anzahl der Einträge} = \frac{\text{Kapazität}}{\text{Blockgröße}} = \frac{1024 \text{ KByte}}{16 \text{ Byte}} = 64 \text{ K Einträge}$$

- (c) Cache-Organisation:

2 P.

12 Bit Index-Feld \Rightarrow Es lassen sich $2^{12} = 4 \text{ K}$ Sätze im Cache adressieren

$$\text{Assoziativität} = \frac{64 \text{ K}}{4 \text{ K}} = 16$$

Der Cache ist als 16-fach satzassoziativer Speicher (*16-way set associative*) organisiert.

2.

4 P.

Adresse	0x000	0xA29	0xA39	0xC26	0xA34	0x021	0x041	0xB11
read/write	r	r	r	w	r	r	r	w
Index	0	2	3	2	3	2	4	1
Tag	0	A	A	C	A	0	0	B
Hit/Miss	M	M	M	M	H	M	M	M

3. Physikalische Adresse von 1444:

4 P.

$$1444/256 = 5 + \text{Rest } 164 \Rightarrow \text{virtuelle Seitennummer } 5$$

Aus der Tabelle \Rightarrow physikalische Seitennummer 7

$$\Rightarrow \text{physikalische Adresse ist: } 7 * 256 + 164 = 1956 \text{ oder } 1444 + 2 * 256 = 1956$$

Physikalische Adresse von 789:

$$789/256 = 3 + \text{Rest } 21 \Rightarrow \text{virtuelle Seitennummer } 3$$

Aus der Tabelle \Rightarrow physikalische Seitennummer 2

$$\Rightarrow \text{physikalische Adresse ist: } 2 * 256 + 21 = 533 \text{ oder } 789 + (-1) * 256 = 533$$

Aufgabe 10 *Allgemeines*

(4 Punkte)

1. Das Y-Diagramm von D.D.Gajski enthält 3 Sichten und 5 Entwurfsebenen. 1 P.
2. Die Übersetzung der logischen Adresse zu einer physikalischen Adresse nimmt die Speicherverwaltungseinheit (*memory management unit*, MMU) vor. 1 P.
3. 2 P.
 - (a) Einheitliche Befehlslänge (und einheitliches Befehlsformat)
 - (b) Getrennte Speicher und Busse für Befehle und Daten