

Musterlösungen zur Klausur

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)

und

Rechnerorganisation (TI-2)

am 29. März 2023, 11:00 – 13:00 Uhr

Name:	Vorname:	Matrikelnummer:
Bond	James	007

Digitaltechnik und Entwurfsverfahren (TI-1)

Aufgabe 1	9 von 9 Punkten
Aufgabe 2	10 von 10 Punkten
Aufgabe 3	5 von 5 Punkten
Aufgabe 4	12 von 12 Punkten
Aufgabe 5	9 von 9 Punkten

Rechnerorganisation (TI-2)

Aufgabe 6	7 von 7 Punkten
Aufgabe 7	5 von 5 Punkten
Aufgabe 8	15 von 15 Punkten
Aufgabe 9	6 von 6 Punkten
Aufgabe 10	7 von 7 Punkten
Aufgabe 11	5 von 5 Punkten

Gesamtpunktzahl:	90 von 90 Punkten
------------------	-------------------


Note:	1,0
-------	-----

Aufgabe 1 *Schaltfunktionen*

(9 Punkte)

1.

3 P.

 

Die Primimplikate sind:

1. $(d \vee b)$

2. $(b \vee a)$

3. $(\bar{d} \vee a)$

2. Konjunktive Minimalformen: es existiert nur eine KMF und sie lautet:

1 P.

$$y_{KMF} = \mathbf{1 \wedge 3}$$

$$= (d \vee b) \wedge (\bar{d} \vee a)$$

3. Ausgangsgleichung für das Nelson-Verfahren:

1 P.

Die kürzeste Gleichung ist die KMF (siehe Aufgabenteil 1.2)

4.

4 P.

Nr.	gebildet aus	Würfel	gestrichen wegen
1		1 1 — 1	$\subset 6$
2		1 0 — 1	$\subset 6$
3		1 0 — 0	$\subset 9$
4		0 1 1 —	
5		0 0 1 1	$\subset 7$
6	2,1	1 — — 1	
7	5,4	0 — 1 1	$\subset 10$
8	6,4	— 1 1 1	$\subset 10$
9	6,3	1 0 — —	
10	7,6	— — 1 1	

Die Menge der Primimplikanten: $\{\bar{d}cb, da, d\bar{c}, ba\}$

Aufgabe 2 *Schaltnetze und CMOS-Technologie* (10 Punkte)

1 P.

1. y :

$$\begin{aligned}
 y &= \bar{d}\bar{a}(1) \vee \bar{d}a(\bar{c}) \vee d\bar{a}(0) \vee da(\bar{c} \vee b) \\
 &= \bar{d}\bar{a} \vee \bar{d}a\bar{c} \vee d\bar{a}\bar{c} \vee dab
 \end{aligned}$$

1 P.

2. Minimalform von y :

$$\begin{aligned}
 y &= \bar{d}\bar{a} \vee \bar{d}a\bar{c} \vee d\bar{a}\bar{c} \vee dab \\
 &= \bar{d}\bar{a} \vee dba \vee \bar{c}a(d \vee \bar{d}) \\
 &= \bar{d}\bar{a} \vee dba \vee \bar{c}a
 \end{aligned}$$


3 P.

3. Minimalform von y in NAND-Form:

$$\begin{aligned}
 y &= \overline{\overline{\bar{d}\bar{a} \vee dba \vee \bar{c}a}} \\
 &= \overline{\overline{\bar{d}\bar{a}} \wedge \overline{dba} \wedge \overline{\bar{c}a}} \\
 &= \text{NAND}_3 \left(\text{NAND}_2(\bar{d}, \bar{a}), \text{NAND}_3(d, b, a), \text{NAND}_2(\bar{c}, a) \right)
 \end{aligned}$$

$$(\bar{x} = x \bar{\wedge} x)$$

Schaltnetz:

 


2 P.

4. Realisierung von $g(x_1, x_2, x_3)$ mit NAND-Gattern:

$$\begin{aligned}
 g(x_1, x_2, x_3) &= \overline{x_1 \wedge x_2 \wedge x_3} \\
 &= \overline{(x_1 \wedge x_2) \wedge x_3} \\
 &= \overline{(x_1 \wedge x_2)} \wedge \overline{x_3} \\
 &= \overline{\overline{(x_1 \wedge x_2)}} \wedge \overline{x_3} \\
 &= \overline{(x_1 \wedge x_2)} \wedge \overline{x_3}
 \end{aligned}$$

Schaltbild:

 


3 P.

5. CMOS-Realisierung eines 2:1-Multiplexers:

Schaltfunktion: $z(c, b, a) = \bar{c} a \vee c b$

CMOS-Schaltbild:

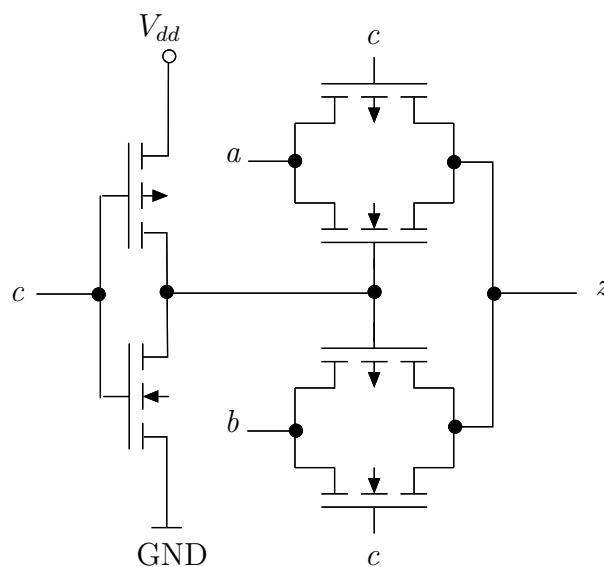


Aufgabe 3 Laufzeiteffekte

(5 Punkte)

1.

3 P.

 

2. Typ des Fehlers und Behebungsmöglichkeit:

2 P.

Es tritt ein Hasardfehler beim Übergang $B_7 \rightarrow B_5$ zum Zeitpunkt t_1 auf.

Es handelt sich hierbei um einen Übergang, bei dem nur eine Variable b ihren Wert wechselt \Rightarrow Der Übergang ist frei von Funktionshasards; der Hasardfehler tritt nicht aufgrund eines Funktionshasards auf und kann nur durch einen Strukturhasard bedingt sein \Rightarrow **1-statischer Strukturhasard**.

Behebung:

- Satz von Eichelberger: Realisierung der Schaltfunktion als die Disjunktion aller Primimplikanten (Fehlender Primiplikant $c a$ in die Realisierung aufnehmen, d. h. $y = b a \vee c \bar{b} \vee c a$)
- Die beim Übergang konstant bleibenden Eingangsvariablen (a und c) über ein zusätzliches UND-Gatter verknüpfen und das Ergebnis mit dem Ausgang des Schaltnetzes ODER-verknüpfen.

Aufgabe 4 *Schaltwerke*

(12 Punkte)

1. (a) Das Schaltwerk ist *synchron*


1 P.

(b) Maximale Anzahl der Zustände ist: $2^4 = 16$ Zustände

1 P.


(c) Verläufe der Signale a, b, c und d :

4 P.

 

2. (a) Automatengraph:

2 P.

 

1 P.

(b) Kodierte Ablaftabelle:

q_2^t	q_1^t	q_0^t	q_2^{t+1}	q_1^{t+1}	q_0^{t+1}	e_2^t	e_1^t	e_0^t
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1

1 P.

(c) Minimalformen der Ansteuerfunktionen der Flipflops: Aus der Ablaftabelle ablesbar.


$$e_2^t = \bar{q}_2^t \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t \vee q_2^t \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t = \bar{q}_1^t \bar{q}_0^t$$

$$e_1^t = \bar{q}_0^t$$

$$e_0^t = 1$$

2 P.

(d) Schaltbild des Zählers:

 

Aufgabe 5 *Rechnerarithmetik*

(9 Punkte)

1 P.

1. Anzahl der Prüfbits:

Aufwand: $2^k \geq m + k + 1$. Hier: $m = 200 \Rightarrow k = 8$

2 P.

- 2.
- Carry Ripple*
- Addierer und
- Carry Lookahead*
- Addierer:

Bei *Carry Ripple*-Addierern muss bei der Addition einer Stelle auf den Übertrag aus den vorhergehenden Stelle gewartet werden. Die Additionszeit ist proportional zur Anzahl der Stellen.

Bei *Carry Lookahead*-Addierern werden alle Überträge direkt aus den Eingangsvariablen berechnet.

2 P.

- 3.
- -70
- als 7-Bit-Zweierkomplement Zahl:
- $+70 = 100\ 0110_2 \Rightarrow$
- Es sind mindestens 8 Bit zur Darstellung von
- -70
- als Zweierkomplementzahl notwendig.

- -70 mit minimaler Bitanzahl: $+70 = 0100\ 0110 \Rightarrow -70 = 1011\ 1001 + 1 = 1011\ 1010$

- -70 als 16-Bit Zweierkomplementzahl: $1111\ 1111\ 1011\ 1010$

4 P.

- 4.
- $1000\ 0011\ 0101\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0101$

(a) BCD: $83\ 580\ 005$ (b) Vorzeichenlose Dualzahl: $2^{31} + 2^{25} + 2^{24} + 2^{22} + 2^{20} + 2^{19} + 2^2 + 2^0$

(c) Gleitkomma-Zahl im IEEE-754-Standard in einfacher Genauigkeit:

$$VZ = 1$$

$$Char = 000\ 0011\ 0 = 6$$

$$Exp = Char - 127 = -121$$

$$M = 101\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0101 \Rightarrow$$

$$Z = (-1)^1 \cdot (1, 101\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0101) \cdot 2^{-121}$$


$$= -(1 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-21} + 2^{-23}) \cdot 2^{-121}$$

Aufgabe 6 *RISC-V*

(7 Punkte)

3 P.

1. Zeichnung der Hardware-Komponenten:

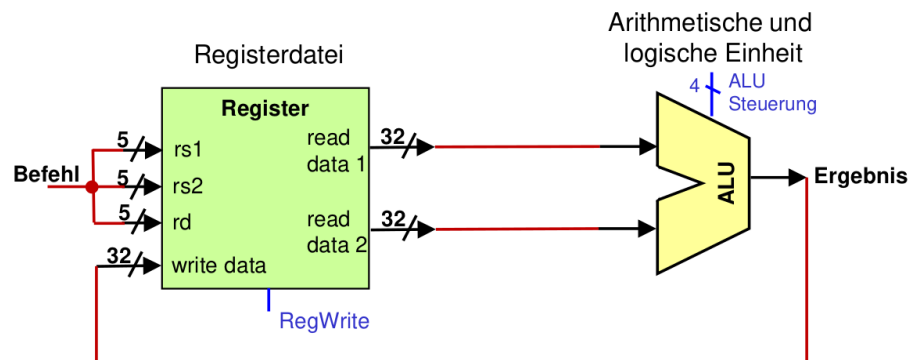

2. Inhalte der Zielregister:

4 P.

Befehl	Zielregister = (z. B. x7 = 0x0000 F00A)
addi x1, zero, 0x69	x1 = 0x0000 0069
lui x2, 0x06	x2 = 0x0000 6000
andi x3, x1, 0x0a	x3 = 0x0000 0008
srai x4, x2, 8	x4 = 0x0000 0060
xor x5, x4, x3	x5 = 0x0000 0068
slt x6, x5, x2	x6 = 0x0000 0001

Aufgabe 7 *MIMA-Architektur*

(5 Punkte)

5 P.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. Takt: $IAR \rightarrow SAR;$ $IAR \rightarrow X;$ $R = 1$ | } | Lese-Phase |
| 2. Takt: $Eins \rightarrow Y;$ $R = 1$ | | |
| 3. Takt: ALU auf Addieren; $R = 1$ | | |
| 4. Takt: $Z \rightarrow IAR$ | | |
| 5. Takt: $SDR \rightarrow IR$ | | |

Aufgabe 8 *Cache-Speicher* (15 Punkte)

1. (a) Blockgröße in Bytes: 3 Bit Byte-Offset \Rightarrow Blockgröße = $2^3 = 8$ Byte

1 P.

- (b) Cache-Organisation:

12 Bit Index-Feld \Rightarrow Es lassen sich $2^{12} = 4$ Ki Sätze im Cache adressieren.

$$\text{Assoziativität} = \frac{128 \text{ KiByte}}{4 \text{ Ki} \cdot 8 \text{ Byte}} = 4$$

Der Cache ist als 4-fach assoziativer Speicher (*4-way set associative*) organisiert.

2 P.

2. Speicherbedarf:

Für jede Zeile sind (Tag + 1 Statusbit + Daten pro Zeile) Bits erforderlich.

- Daten pro Zeile 8 Byte $\times 8 = 64$ Bit
- Tag = $32 - 4 - 3 = 25$ Bit (4 Bit Satzindex und 3 Bit Byte-Offset)

Speicherbedarf für eine Zeile: $25 + 1 + 64$ Bit = 90 Bits

Speicherbedarf für den gesamten Cache: $90 \text{ Bits} \cdot 16 \cdot 2 = 2880 \text{ Bits} = 360 \text{ Byte}$

3 P.

- 3.

Adresse	0	8	40	52	4	8	52	32	2
read/write	r	r	w	r	r	r	w	w	r
Index	0	2	2	5	1	2	5	0	0
Tag	0	0	1	1	0	0	1	1	0
Byte-Offset	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hit/Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Hit	Hit	Miss	Hit

4 P.

4. Direkt-abgebildeter Cache mit 16 Speicherblöcken:

5 P.

Adresse	Hilfsspalte (Binär)	Tag	Index	Offset	Hit/Miss
0x04	0b0000 0100	0	1	0	Miss
0x34	0b0011 0100	0	d	0	Miss
0xcf	0b1100 1111	3	3	3	Miss
0x02	0b0000 0010	0	0	2	Miss
0x4c	0b0100 1100	1	3	0	Miss
0xcf	0b1100 1111	3	3	3	Miss
0x84	0b1000 0100	2	1	0	Miss
0xb6	0b1011 0110	2	d	2	Miss
0xb5	0b1011 0101	2	d	1	Hit
0x07	0b0000 0111	0	1	3	Miss

Aufgabe 9 Virtuelle Speicherverwaltung (6 Punkte)

1 P.

1. Unterteilung der virtuellen Adresse:



4 P.

2. Physikalische Adressen:

Virtuelle		Physikalische	
Adresse	Seitennummer	Seitennummer	Adresse
1023	0	3	$3 \cdot 1024 + 1023 = 4095$
1024	1	1	$1 \cdot 1024 + 0 = 1024$
4204	4	2	$2 \cdot 1024 \cdot 108 = 2156$
6200	6	0	$0 \cdot 1024 + 56 = 56$

1 P.

3. Breite des *Tags*:

Seitengröße ist 4 KiByte \Rightarrow Byte-Offset ist 12 Bit breit.

Der Tag ist dann $(32 - 12) = 20$ Bits breit

Aufgabe 10 *Pipelining*

(7 Punkte)

4 P.

1. Echte Datenabhängigkeiten (
- True Dependence*
-):

$$\begin{array}{lll} S_1 \rightarrow S_3 \ (t1) & & \\ S_2 \rightarrow S_3 \ (t2) & S_2 \rightarrow S_4 \ (t2) & S_2 \rightarrow S_6 \ (t2) \\ S_3 \rightarrow S_6 \ (t3) & S_3 \rightarrow S_9 \ (t3) & \\ S_5 \rightarrow S_7 \ (t4) & & \\ S_6 \rightarrow S_8 \ (t5) & & \end{array}$$

3 P.

2. Behebung der Konflikte:

```
S1:   lw    t1, 100(t0)
S2:   lw    t2, 104(t0)
      NOP
      NOP
S3:   add   t3, t2, t1
S4:   addi  t1, t2, 8
S5:   xori  t4, t0, 7
S6:   andi  t5, t3, t2
      NOP
S7:   sw    t4, 100(t0)
S8:   sw    t5, 104(t0)
S9:   sw    t3, 108(t0)
```

Aufgabe 11 *Verschiedenes*

(5 Punkte)

1. RISC Befehlssatzarchitekturen versuchen die mittlere Anzahl der Zyklen pro Instruktion *CPI* auf 1 zu minimieren. 1 P.
2. Komponenten eines allgemeinen Schnittstellenbausteins: 2 P.
 - Statusregister
 - Steuerregister
 - Befehlsregister
 - Ausführungseinheit
 - Datenbuspuffer
 - Steuerwerk1 P.
3. Aufgaben der Busarbitrierung:
 - Gewährleistet, dass nur eine aktive Komponente die Kontrolle über den Bus besitzt
 - Priorisierung der zu einem Zeitpunkt von mehreren aktiven Komponenten kommenden Anforderungssignale1 P.
4. Hauptunterschied zwischen PCI und PCI-E:
PCI ist als Bus und PCI-E als Punkt-zu-Punkt Verbindung implementiert.